

Conception de circuits numériques et architecture des ordinateurs

Frédéric Pétrot



Année universitaire 2022-2023

- C1 Codage des nombres en base 2, logique booléenne, portes logiques, circuits combinatoires
- C2 **Circuits séquentiels**
- C3 Construction de circuits complexes
- C4 Micro-architecture et fonctionnement des mémoires
- C5 Machines à état
- C6 Synthèse de circuits PC/PO
- C7 Optimisation de circuits PC/PO
- C8 Interprétation d'instructions - 1
- C9 Interprétation d'instructions - 2
- C10 Interprétation d'instructions - 3
- C11 Introduction aux caches

Intérêt

Mémoriser l'information dans des variables est une nécessité des programmes
Les éléments séquentiels servent à cela.

Plan détaillé du cours d'aujourd'hui

- 1 Introduction
- 2 Éléments séquentiels
 - Verrou D
 - Bascule D
- 3 Circuits séquentiels

Plan

1 Introduction

2 Éléments séquentiels

- Verrou D
- Bascule D

3 Circuits séquentiels

Utilité des circuits séquentiels

Un circuit combinatoire implémente une fonction

- pour une valeur donnée de ses entrées, il produit *toujours* la même sortie, indépendamment de la séquence d'entrées lui ayant été préalablement appliqué
- n entrées, 2^n cas

Question :

Comment conserver une information binaire dans un circuit si ses entrées changent ?

Utilité des circuits séquentiels

Un élément séquentiel conserve *un état*, ainsi un circuit séquentiel n'est pas une fonction

- pour une valeur donnée de ses entrées, la sortie dépend non seulement des entrées, mais aussi de la séquence d'entrées qui à été appliquée jusqu'à l'instant présent
- impossible à représenter sous forme de tables de vérité
- n entrées, m éléments séquentiels, 2^{n+m} cas

Éléments séquentiels contiennent les variables


La séquentialité est importante :

$a \leftarrow 1 \text{ seq } b \leftarrow a$ différent de $b \leftarrow a \text{ seq } a \leftarrow 1$

Représentation des séquences

On utilise classiquement :

 - des diagrammes de temps ou chronogrammes décrivent graphiquement une séquence particulière du fonctionnement



- des automates à états : cours n° 5 décrivent formellement le fonctionnement « complet »

Plan

1 Introduction


2 Éléments séquentiels

- Verrou D
- Bascule D

3 Circuits séquentiels

Bistable fonctionnellement inutile

 Élément mémorisant le plus simple :
inverseurs couplés



Prend sa valeur à la mise sous tension et n'en change pas
Mémorisation \Rightarrow dépendance de l'entrée d'une porte sur sa sortie [†]



Que se passerait-il s'il y avait 3 inverseurs ?


Tableau

[†]. Sauf dans le cas des mémoires dynamiques, mais c'est une autre histoire, c.f. cours n° 4

Verrou Reset/Set

Permet de forcer une valeur et de la conserver

 - $r \leftarrow 1$ mise à 0 du verrou (*reset*)
- $s \leftarrow 1$ mise à 1 du verrou (*set*)
- r et s jamais à 1 simultanément




r	s	q	\bar{q}
0	0	q'	\bar{q}'
0	1	1	0
1	0	0	1

Changement de valeur de la sortie sur *l'état* des entrées


Verrou Reset/Set : comportement temporel

Chronogramme du comportement :

 

Verrou Reset/Set : implantation

Portes *nor* couplées

 

\bar{q} porte bien mal son nom !

r	s	q	\bar{q}
0	0	q'	\bar{q}'
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

Stocker une information

RS :

- force à 0 ou à 1 une sortie
- utile pour contrôler une sortie
- mais repose sur la connaissance de r et s

Comment stocker une information ?

Utiliser un verrou de type D

Conserve une information dont la valeur (0 ou 1) est inconnue

Verrou D (*D latch*)

Échantillonne entrée de donnée sur **niveau** de commande



- d entrée de donnée
- q sortie de donnée
- c entrée de commande (aussi appelée e pour *enable* ou g pour *guard*)

1 si active à l'état bas :

$$q = \begin{cases} d & \text{si } c = 0, \\ q' & \text{si } c = 1. \end{cases}$$

2 si active à l'état haut :

  
$$q = \begin{cases} d & \text{si } c = 1, \\ q' & \text{si } c = 0. \end{cases}$$



Changement de valeur de la sortie sur l'état de c


Verrou D : comportement temporel

 Chronogramme du comportement pour un *latch* actif à 1 :



Verrou D : comportement temporel

Précisions très importantes :




 


Conséquences pratiques

d doit être stable lorsque $c \leftarrow 0$

$c \leftarrow 0 \Rightarrow q$ prend la valeur que d possède *avant* le front
chronogrammes montrent c et q changent en même temps

Verrou D : implantations

    


Bascule D (*D flip-flop*)

Échantillonne entrée de donnée sur **évènement** de commande

- d entrée de donnée
- q sortie de donnée
- ck entrée d'horloge (aussi appelée clk)


1 si active sur front descendant :
 
$$q = \begin{cases} d & \text{si } ck \text{ subit } 1 \rightarrow 0, \\ q' & \text{sinon.} \end{cases}$$



2 si active sur front montant :

 
$$q = \begin{cases} d & \text{si } ck \text{ subit } 0 \rightarrow 1, \\ q' & \text{sinon.} \end{cases}$$



Changement de valeur de la sortie uniquement sur *un front* de ck


Bascule D : comportement temporel

 Chronogramme du comportement pour une bascule active sur front montant :



Bascule D : comportement temporel



Précisions très importantes :

 

Conséquences pratiques

d doit être stable lorsque ck effectue $0 \rightarrow 1$
 ck effectue $0 \rightarrow 1 \Rightarrow q$ prend la valeur que d possède avant le front
 chronogrammes montrent ck et q changeant en même temps
 $t_{p(ck,q)} > t_{hold}$ pour échantillonnage correct




Bascule D : principes d'implantations

  

Maître-Esclave : attention à c_{L1} et c_{L2}



   Impulsion : décalage de c_{L1} par rapport à ck_0 ↗¹



Autres entrées

Verrous et bascules D peuvent avoir :

- une entrée de *reset* (ou *clear*)
- une entrée de *set* (ou *preset*)

Sur les bascules D, ces entrées peuvent avoir un effet :

- immédiat : asynchrones
- lié au front sensible suivant : synchrones

Et peuvent être actives à 0 ou à 1

Les bascules D peuvent avoir aussi :

- une entrée d'autorisation d'écriture :
WE pour *write enable* ou *E* pour *enable* ou *L* pour *load*
- cette entrée est toujours lié à l'horloge

Plan

1 Introduction


2 Éléments séquentiels

- Verrou D
- Bascule D

3 Circuits séquentiels

Principes

 Intègrent des éléments mémorisants et des portes logiques!



Période minimale de l'horloge (entre 2 \nearrow^1) :

$$t_{ck_{min}} = t_{p(ck,q)} + t_{logique_{max}} + t_{setup} + t_{skew}$$

avec

t_{skew} : décalage temporel entre les 2 entrées ck

et $t_{p(ck,q)} + t_{logique_{min}} - t_{skew} > t_{hold}$

Pour info : CPU à 4 GHz $\Rightarrow t_{ck_{min}} = 250ps$

Combien de cm à la vitesse de la lumière?