

Conception de circuits numériques et architecture des ordinateurs

Frédéric Pétrot



Année universitaire 2022-2023

- C1 Codage des nombres en base 2, logique booléenne, portes logiques, circuits combinatoires
- C2 Circuits séquentiels
- C3 Construction de circuits complexes
- C4 Micro-architecture et fonctionnement des mémoires
- C5 **Machines à état**
- C6 Synthèse de circuits PC/PO
- C7 Optimisation de circuits PC/PO
- C8 Interprétation d'instructions - 1
- C9 Interprétation d'instructions - 2
- C10 Interprétation d'instructions - 3
- C11 Introduction aux caches

Intérêt

La description du comportement temporel d'un système nécessite un formalisme précis.

Dans le cas du matériel, on s'attachera à exprimer des séquences d'opérations ordonnées

Plan détaillé du cours d'aujourd'hui

1 Machines avec un nombre fini d'états

- Définitions
- Représentations usuelles en matériel
- Déterminisme

2 Implantation matérielle des machines à états

- Encodages
- Structure matérielle

3 Specifications

Plan

1 Machines avec un nombre fini d'états

- Définitions
- Représentations usuelles en matériel
- Déterminisme

2 Implantation matérielle des machines à états

- Encodages
- Structure matérielle

3 Specifications

Machines à états

Machine à états (*Finite State Machine, FSM*)

But en matériel :

Décrire de manière synthétique un comportement séquentiel

Constituée :

- d'états, en nombre fini
un état est représentatif des changements effectués sur les entrées depuis le démarrage du système
- de transitions entre états
ces transitions sont étiquetées par des conditions calculées à partir des entrées
- d'actions, visibles en sortie
ces actions peuvent être associées aux états ou aux transitions entre états

Machines à états

Plus formellement :

- I est l'alphabet d'entrée
- O est l'alphabet de sortie
- S est un ensemble non vide d'états, et s_0 l'état *initial*
- Θ est la fonction de transition entre états
 $\Theta : I \times S \rightarrow S$
- Γ est la fonction de sortie
 $\Gamma : S \rightarrow O$ pour les machines de *Moore*
 $\Gamma : I \times S \rightarrow O$ pour les machines de *Mealy*

Graphe de transitions

Représentation graphique

FSM souvent représentées sous la forme d'un Graphe de transitions ou *State Transition Graph (STG)*

$G(V, A)$ est un graphe orienté

- $v \in V$ est un état, étiqueté avec un nom d'état
- si un ou plusieurs arcs (v_i, v_j) existent dans G , alors $a_{ij}^k \in A$ est une transition, k identifiant une transition particulière
- les transitions a_{ij}^k entre états sont étiquetées par des conditions $c_{ij}^k = t(I)$ dépendantes des entrées
- valeur de sortie notée dans v_j pour machines de Moore
- valeur de sortie notée sur a_{ij}^k pour machines de Mealy

Exemple de STG

Compteur/décompteur modulo 4

- entrée : $I = \{r, i, d\}$ soit rien, incrémente, décrémente
- états : $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$
- sortie : $O = \{z, u, d, t\}$, soit zéro, un, deux, et trois

 


Table de transitions

Table de transitions ou *State Transitions Table (STT)*

Représentation tabulaire :

représentation du graphe $G(V, A)$ sous une forme de table

Utile à la synthèse en vue de l'implantation de Θ et Γ

■ forme générale :

état courant	entrée	état futur	sortie
S0	I0	S1	O0
S0	I1	S2	O3

■ question : est-ce une machine de Moore ou de Mealy?

Exemple de STT

Compteur/décompteur modulo 4

état courant	entrée	état futur	sortie
s_0	r	s_0	z
s_0	i	s_1	z
s_0	d	s_3	z
s_1	r	s_1	u
s_1	i	s_2	u
s_1	d	s_0	u
s_2	r	s_2	d
s_2	i	s_3	d
s_2	d	s_1	d
s_3	r	s_3	t
s_3	i	s_0	t
s_3	d	s_2	t

Déterminisme : complétude et orthogonalité

Contrainte en matériel :

Les machines à états sont déterministes :
pour un état initial donné et une séquence d'entrées donnée, c'est toujours la même séquence de sortie qui est produite

Assuré par deux propriétés sur les arcs sortant d'un état

Soit $Succ_i \subset S$ l'ensemble des successeurs de $s_i \in S$

- complétude : $\sum_{s_j \in Succ_i} c_{ij} = 1$

En d'autres termes, le *ou* les conditions sur tous les arcs sortant donnent 1
Cela signifie que, dans l'état courant, pour toutes les configurations d'entrées, l'état futur est connu

Déterminisme : complétude et orthogonalité

- orthogonalité : $\forall s_j, s_k \in Succ_i \times Succ_i$, avec $j \neq k, c_{ij} \cdot c_{ik} = 0$

En d'autres termes, il n'y a pas 2 arcs sortants pour lesquels une combinaison des entrées est vraie

Cela signifie que pour une configuration des entrées données, un état et un seul est l'état futur

Ces deux propriétés seront forcément imposées par l'implantation

Plan

1 Machines avec un nombre fini d'états

- Définitions
- Représentations usuelles en matériel
- Déterminisme

2 Implantation matérielle des machines à états

- Encodages
- Structure matérielle

3 Specifications

Encodages

Pourquoi :

Les alphabets d'entrée et de sortie sont des symboles

Le matériel manipule des bits, pas des symboles

⇒ nécessité d'encoder ces symboles en chaînes de bits

Encodage des entrées/sorties

- souvent imposé par le matériel utilisé avec la FSM

Encodage des états

- étant donnés n états, comment choisir leur représentation binaire ?
- influence majeure sur la complexité de Θ et Γ

Encodage des états

Problème :

choisir une injection des états vers une chaîne de bits

- taille b de la représentation binaire : $\lceil \log_2 n \rceil \leq b \leq n$
- nombre m d'encodages *distincts* pour $b = \lceil \log_2 n \rceil$: $m = \frac{(2^b-1)!}{(2^b-n)!b!}$ †
 m croît très vite
- toute injection fait l'affaire
- certaines ont des implantations plus simples que les autres

†. E. J. McCluskey, and S. H. Unger, "A note on the number of internal variable assignments for sequential switching circuits", IRE Trans. on Electronic Computers, vol. EC-8, pp. 439-440, December 1959.

Encodage 1 parmi n

Ou encore *One-Hot coding* : $b = n$

Un état est représenté par un unique bit à 1

On note le bit i de la chaîne de bits r_i

- machine dans l'état s_i si $r_i = 1$
- machine dans un état et un seul $\Rightarrow \forall j \neq i, r_j = 0$
- état initial : s_k pour lequel $r_k = 1$
- + encodage unique
 \Rightarrow la permutation des r_i ne change pas les équations, seulement les noms
- + Θ simple à calculers
 \Rightarrow soit $Pred_i \subset S$ l'ensemble des prédécesseurs de s_i , alors $r_i = \sum_{s_h \in Pred_i} r_h c_{hi}^k$
- + distance de Hamming $\Delta_h = 2$
- n bits au lieu de $\lceil \log_2 n \rceil$

Encodage logarithmique

Ou *logarithmic encoding*, donc $b = \lceil \log_2 n \rceil$

Un état est représenté par un produit de littéraux (r_i ou \bar{r}_i)

- quelques exemples :

- ordre naturel : $s_0 \rightarrow 0, s_1 \rightarrow 1, \dots, s_{n-1} \rightarrow n-1$

- ordre naturel inverse : $s_0 \rightarrow n-1, s_1 \rightarrow n-2, \dots, s_{n-1} \rightarrow 0$

- tirage aléatoire sans remise

- quel encodage minimise les équations logiques ?

- il faut essayer les m pour savoir, ...

- non soluble en temps polynômial


- on se contentera d'une approche intuitive dans les TDs

- Θ et Γ sont des fonctions de potentiellement tous les r_i

Structure matérielle


- in : ensemble des signaux encodant les éléments de I
- r : ensemble des registres encodant les éléments de S
- out : ensemble des signaux encodant les éléments de O

Machine de Moore

 

Les sorties ne dépendent
que de l'état courant

Machine de Mealy

 

Les sorties dépendent
de l'état courant et des entrées

Synthèse de l'automate

in :

- fournie par l'extérieur, uniquement utilisée en entrée de Θ et Γ

r :

- $q_{b-1\dots 0}$, sortie de la bascule b bits code l'état courant
- $d_{b-1\dots 0}$, entrée de la bascule b bits code l'état futur

out :

- calculée en fonction de *l'état courant* $q_{b-1\dots 0}$
- *in* intervient dans les machines de Mealy
- l'état futur $d_{b-1\dots 0}$ JAMAIS!

Synthèse de l'automate

Choix des encodages : exemple du compteur modulo 4

- entrées : 3 valeurs codées sur $2 = \lceil \log_2 3 \rceil$ signaux

$$c = \begin{cases} 1 & \text{compte,} \\ 0 & \text{ne compte pas.} \end{cases} \quad p = \begin{cases} 1 & \text{incrémente,} \\ 0 & \text{décrémente.} \end{cases}$$

choix arbitraire : dicté par l'« expérience »

- sorties : 4 valeurs codées sur $2 = \lceil \log_2 4 \rceil$ signaux $o_1 o_0$

$$\{z, u, d, t\} = \{00, 01, 10, 11\}$$

choix arbitraire : dicté par l'« expérience » car c'est directement l'encodage de la valeur voulue


- états : 4 états codées sur $2 = \lceil \log_2 4 \rceil$ signaux

$$\{s_0, s_1, s_2, s_3\} = \{00, 01, 10, 11\}$$

choix minimisant la fonction de sortie

Synthèse de l'automate

Graphe de transitions :

 

Synthèse *one-hot* au tableau

Synthèse de l'automate

Table de transition :

état courant	q_1q_0	entrée		cp	état futur	d_1d_0	sortie	o_1o_0
s_0	00	r		0–	s_0	00	z	00
s_0	00	i		11	s_1	01	z	00
s_0	00	d		10	s_3	11	z	00
s_1	01	r		0–	s_1	01	u	01
s_1	01	i		11	s_2	10	u	01
s_1	01	d		10	s_0	00	u	01
s_2	10	r		0–	s_2	10	d	10
s_2	10	i		11	s_3	11	d	10
s_2	10	d		10	s_1	01	d	10
s_3	11	r		0–	s_3	11	t	11
s_3	11	i		11	s_0	00	t	11
s_3	11	d		10	s_2	10	t	11

Synthèse de l'automate

Exploitation de la table de transitions :

⊖

calcul des expressions des

$$d_i = t_i(q_{b-1}, q_{b-2}, \dots, q_0, in_{p-1}, in_{p-2}, \dots, in_0), \text{ pour } i = 0, \dots, n-1$$

┐

Machines de Moore, calcul des expressions des

$$o_i = g_i(q_{b-1}, q_{b-2}, \dots, q_0), \text{ pour } i = 0, \dots, n-1$$

Machines de Mealy, calcul des expressions des

$$o_i = g_i(q_{b-1}, q_{b-2}, \dots, q_0, in_{p-1}, in_{p-2}, \dots, in_0), \text{ pour } i = 0, \dots, n-1$$

Synthèse de l'automate

Mise en œuvre sur l'exemple :

d_0	$\bar{q}_1\bar{q}_0$	\bar{q}_1q_0	q_1q_0	$q_1\bar{q}_0$
$\bar{c}\bar{p}$		1	1	
$\bar{c}p$		1	1	
cp	1			1
$c\bar{p}$	1			1


d_1	$\bar{q}_1\bar{q}_0$	\bar{q}_1q_0	q_1q_0	$q_1\bar{q}_0$
$\bar{c}\bar{p}$			1	1
$\bar{c}p$			1	1
cp		1		1
$c\bar{p}$	1		1	

Plan

- 1 Machines avec un nombre fini d'états
 - Définitions
 - Représentations usuelles en matériel
 - Déterminisme
- 2 Implantation matérielle des machines à états
 - Encodages
 - Structure matérielle
- 3 Specifications

Grâce à des diagrammes de temps

Extraction de l'automate :

 

À partir de spécifications textuelles

- on cherche à détecter le passage à 1 d'un signal e
- on cherche à détecter une certaine séquence d'entrée, genre *digicode*

Réponse au tableau