

# Circuits Numériques et Éléments d'Architecture

## Examen

ENSIMAG 1A

Année scolaire 2016–2017

- durée : 3h;
- résumé sur feuille A4 manuscrite et calculatrices autorisés;
- le barème est donné à titre indicatif;
- les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans le désordre, et certaines questions au sein du même exercice peuvent aussi être traitées indépendamment;
- pensez à indiquer votre **nom** et **numéro** de groupe sur chacune de vos copies.
- l'annexe est à rendre avec la copie car elle vous permet de répondre à certaines questions du dernier exercice. N'oubliez pas d'y ajouter votre nom.

### Ex. 1 : Questions de cours (2.5 pts)

**Question 1** Dessinez le schéma d'un opérateur qui réalise le ou-exclusif ( $\oplus$ ) bit à bit entre deux entrées  $a$  et  $b$  sur 4 bits et produit une sortie  $s$  sur 4 bits.

**Question 2** À quoi sert un élément séquentiel? (une seule réponse)

- (a) à calculer la valeur d'une fonction booléenne
- (b) à mémoriser la valeur d'un signal

**Question 3** Soit un automate comprenant 10 états. Indiquer le nombre de bascules D nécessaires à la réalisation de l'automate : (répondre pour les deux cas)

- (a) en codage logarithmique
- (b) en codage 1 parmi  $n$

**Question 4** Soit un cache de 4k octets possédant 64 lignes, sachant que, classiquement, les mots sont constitués de 4 octets.

Combien de mots contient une ligne de cache?

Sur combien de bits sont codés (a) le champ *offset*, (b) le champ *index*, (c) le champs *tag* de l'adresse (qui est sur 32 bits)?

### Ex. 2 : Circuits combinatoire (2.5 pts)

On cherche à faire un circuit combinatoire qui indique sur sa sortie  $s_0$  si un nombre compris entre 0 et 13 est premier, et sur sa sortie  $s_1$  s'il est strictement positif et n'est pas un multiple de 3. La table de vérité correspondante est donnée ci-dessous.

$n$	$s_1$	$s_0$
0	1	0
1	1	0
2	1	1
3	0	1
4	1	0
5	1	1
6	0	0
7	1	1
8	1	0
9	0	0
10	1	0
11	1	1
12	0	0
13	1	1

**Question 1** Sur combien de bits est codée l'entrée  $n$ ? On notera  $e_i$  le bit en position  $i$  de l'entrée.

**Question 2** En tenant compte du fait que la fonction est incomplète et en utilisant des tables de Karnaugh, donnez les expressions simplifiées des  $s_i$  sous forme canonique (sommes de produits).

### Ex. 3 : Synthèse d'automate (4 pts)

On désire créer un automate qui produise la séquence des nombres de 0 à 7 sous forme de code *Gray*, rappelée ci-dessous :

n	Code
0	000
1	001
2	011
3	010
4	110
5	111
6	101
7	100

L'automate est doté d'une entrée  $e$  sur 1 bit. Lorsque  $e = 1$ , on doit passer au code suivant, selon le tableau ci-dessus. Quant  $e = 0$ , on doit passer au code correspondant au nombre courant multiplié par 2, modulo 8

**Question 1** Construisez le graphe de transitions possédant 8 états (numérotés de 0 à 7) permettant de décrire ce comportement.

On définit comme codage de l'état la valeur du code Gray correspondant au numéro de l'état (ainsi par exemple l'état 5 sera codé 111). On note  $q_i$  les bits du registre contenant l'état.

**Question 2** Donnez la table de transition exprimant les  $d_i$  du registre d'état et les sorties  $s_i$  en fonction des  $q_i$  et de  $e$ . *On ne demande pas les expressions simplifiées des différents signaux.*

### Ex. 4 : Conception PC/PO d'un circuit de chiffrement symétrique (5 pts)

L'algorithme *Tiny Encryption Algorithm* est un algorithme de chiffrement par bloc<sup>1</sup> très simple qui peut être utilisé dans les objets connectés pour lesquels un niveau de sécurité élevé n'est pas une obligation.

- on ne cherchera pas à comprendre ce que fait cet algorithme, on le prendra donc comme une entrée de l'exercice sans plus se préoccuper de sa fonction ;

1. Du à David Wheeler et Roger Needham, du laboratoire d'informatique de Cambridge, UK.

- l'opérateur  $v \gg p$  décale le mot binaire  $v$  à droite de  $p$  positions, les  $p$  bits de poids faible étant perdus et  $p$  '0' étant injectés à gauche; il s'agit donc d'un décalage *logique* à droite;
- l'opérateur  $v \ll p$  décale le mot binaire  $v$  à gauche de  $p$  positions, les  $p$  bits de poids fort étant perdus et  $p$  '0' étant injectés à droite; il s'agit donc d'un décalage à gauche;
- l'opérateur  $a \oplus b$  effectue le « ou exclusif » bit à bit entre les mots binaires  $a$  et  $b$ .

```

1  – registres initialisées avant le lancement de l'algorithme
2  – la clef, sur 4 mots de 32 bits
3   $k_0 \leftarrow 0x8badf00d, k_1 \leftarrow 0xdeadbeef, k_2 \leftarrow 0xd15ea5e, k_3 \leftarrow 0xbada55$ 
4  – une constante magique
5   $\delta \leftarrow 0x9e3779b9$ 
6  Get( $v_0$ ) – lecture du premier mot de 32 bits à chiffrer
7  Get( $v_1$ ) – lecture du second mot de 32 bits à chiffrer
8   $sum \leftarrow 0$ 
9  for  $i \leftarrow 0$  to 31 step 1 do
10    $v_1 \leftarrow v_1 - ((v_0 \ll 4) + k_2) \oplus (v_0 + sum) \oplus ((v_0 \gg 5) + k_3)$ 
11    $v_0 \leftarrow v_0 - ((v_1 \ll 4) + k_0) \oplus (v_1 + sum) \oplus ((v_1 \gg 5) + k_1)$ 
12    $sum \leftarrow sum - \delta$ 
13 end for
14 Put( $v_0$ ) – émission du premier résultat chiffré
15 Put( $v_1$ ) – émission du second résultat chiffré

```

**Question 1** La variable  $sum$  doit-elle être mise en registre? Justifiez ce choix.

**Question 2** Y-a-t-il des opérations pour lesquelles l'utilisation de circuits logiques n'est pas nécessaire dans cet algorithme? Précisez les lignes et les opérateurs.

**Question 3** On ne cherche pas à paralléliser l'exécution des lignes 10, 11, et 12, on fait donc l'hypothèse que l'on veut exécuter *chacune* les lignes 10, 11, et 12 en 1 cycle. Donnez le nombre et la nature des opérateurs strictement nécessaires.

**Question 4** Proposez une partie opérative permettant d'implanter cet algorithme, toujours avec l'hypothèse que l'on passe 1 cycle pour exécuter la ligne 10, un cycle pour exécuter la ligne 11 et un cycle pour exécuter la ligne 12.

**Question 5** Proposez un automate d'états qui pilote cette partie opérative sous forme de graphe d'état (au sein de chaque état on précisera, le nom et la description RTL). Spécifiez la valeur des différents signaux de commande des registres et des multiplexeurs pour chaque état dans un tableau comme fait en TD.

**Question 6** Peut-on réécrire sous forme d'affectation concurrent les lignes 10 et 11? Justifiez votre réponse.

## Ex. 5 : Conception de processeur (6 pts)

L'objectif de cet exercice est d'ajouter trois nouvelles instructions au processeur 2-adresses étudié durant les TD 9, 10 et 11. Pour mémoire, le jeu d'instructions, la partie opérative ainsi que la partie contrôle (sans signaux et conditions) sont rappelés en annexe.

La première instruction est une addition avec retenue entrante (de 1 bit bien sûr), notée *adc*, très répandue dans les processeurs 8 bits pour pouvoir faire des opérations sur 16 bits.

L'instruction se note *adc rs, rd* et effectue donc le calcul  $rd \leftarrow rd + rs + carry$ .

La seconde instruction permet de faire un reset de la retenue, notée *clc*, pour *clear carry*. Elle exécute  $carry \leftarrow 0$ .

La troisième instruction permet de faire un chargement avec une indirection mémoire. L'instruction se note *ldi rd, addr* (pour *load indirect*) et exécute  $rd \leftarrow mem[mem[addr]]$ .

**Question 1** Proposez un encodage des instructions `adc`, `clc` et `ldi`.

**Question 2** On s'intéresse tout d'abord aux instructions `adc` et `clc`. On suppose que l'on dispose dans l'UAL d'une entrée de retenue  $c_{in}$  et d'une sortie de retenue  $c_{out}$ . Est-il suffisant d'ajouter uniquement ces deux fils pour pouvoir effectuer l'opération correspondant à `adc`? Justifiez en quelques mots votre réponse, et ajoutez dans la partie opérative (à compléter sur l'annexe à rendre avec votre copie) le ou les registres nécessaires, ainsi que les multiplexeurs et les fils permettant de réaliser cette instruction.

**Question 3** Ajoutez dans la partie contrôle (à compléter sur l'annexe et à rendre avec votre copie) les états nécessaires à l'exécution de l'instruction `adc` en précisant la valeur des différents signaux dans un tableau comme en TD.

**Question 4** Que faut-il ajouter dans la partie opérative pour supporter l'opération `clc`? Modifier l'automate d'états pour prendre en compte cette instruction.

**Question 5** On s'intéresse maintenant à l'instruction `ldi`. Quel matériel faut-il ajouter et/ou modifier dans la partie opérative pour pouvoir supporter cette indirection supplémentaire lors de la lecture de la donnée? (Complétez sur l'annexe à rendre avec votre copie)

**Question 6** Précisez également les modifications à apporter à la partie contrôle, en décrivant les états ajoutés et les actions effectuées sur la partie opérative dans chaque état. (Complétez sur l'annexe à rendre avec votre copie)

## Annexe

NOM :


PRENOM :

GROUPE :

## Jeu d'instructions et encodage

[illegible]

## Partie opérative

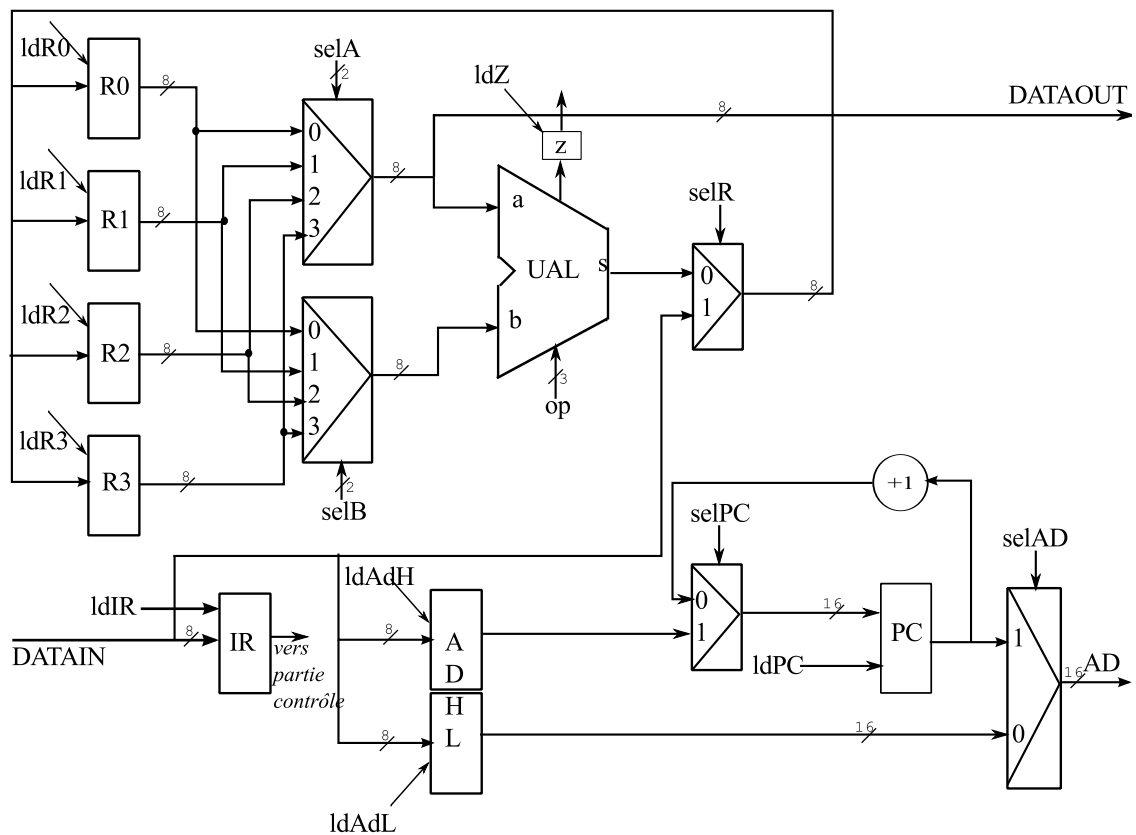

## Partie Contrôle

