

# Conception et exploitation des processeurs

Frédéric Pétrot



Équipe pédagogique :

Julie Dumas, Claire Maiza, Olivier Muller, Frédéric Pétrot, Lionel Rieg (resp.),  
Manu Selva et Sebastien Viardot

Année universitaire 2021-2022

- C1 Présentation du projet CEP et rappels de VHDL
- C2 Chaîne de compilation et assembleur RISC-V
- C3 Conventions pour les appels de fonctions
- C4 Gestion des interruptions par le logiciel

## Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Architecture système
- 3 Processeur
- 4 Fournitures initiales et objectifs
- 5 VHDL
- 6 Description structurelle
- 7 Description comportementale
- 8 Résumé

# Introduction

Objectif :


## Conception d'un ordinateur minimaliste

Comprenant :

- ▶ un processeur
- ▶ de la mémoire
- ▶ des périphériques simples : LEDs, boutons poussoir, interrupteurs
- ▶ des périphériques moins simples : horloge, ...
- ▶ des périphériques complexes : contrôleur HDMI, ...

# Introduction

## Challenge, ...

 

# Introduction

Comment ?

## Conception du processeur

- ▶ ISA : RISC-V rv32i
- ▶ stratégie de conception : PC/PO, cf. cours Circuits numériques et éléments ...
- ▶ langage de conception : VHDL
- ▶ sur les cartes Zybo de digilent (autour d'un FPGA Xilinx Zynq-7000)

Notez bien : on ne part pas d'une feuille blanche, ...


## Conception de l'environnement

- ▶ utilisation de blocs existants : mémoire par ex.
- ▶ conception de périphériques : VHDL
- ▶ utilisation d'un « bus » permettant la connexion des composants

## Sommaire

- 1 Introduction
- 2 **Architecture système**
- 3 Processeur
- 4 Fournitures initiales et objectifs
- 5 VHDL
- 6 Description structurelle
- 7 Description comportementale
- 8 Résumé

# Structure processeur + périphériques

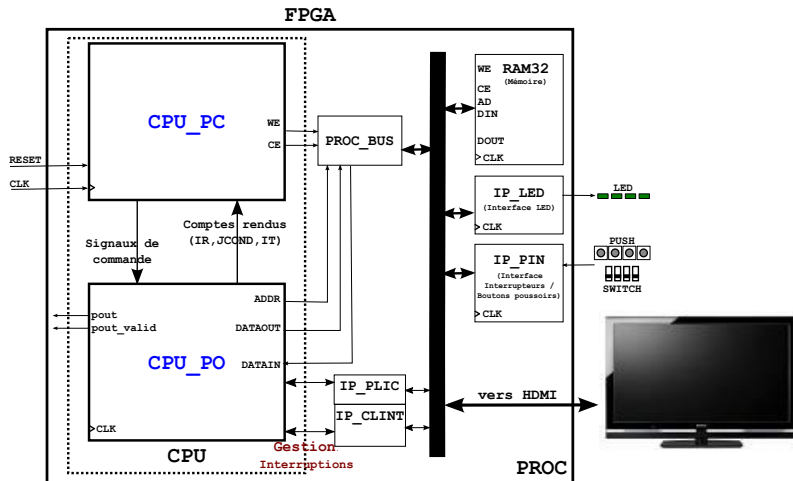



## Mise en œuvre de la mémoire

### Mémoire RAM synchrone : ce n'est pas un bloc combinatoire !

Positionne `addr` => `datain` disponible *au cycle suivant*

Positionne `addr/dataout/we=1` => `dataout` échantillonné `clk` ↑

Comportement *registre*, toujours lisible lorsque `we=0`

### Impact vital !

- ▶ sur la lecture de l'instruction à exécuter (*ifetch*)  
positionner `pc` dans un état, mettre à jour `ir` dans le suivant
- ▶ sur la lecture de la donnée lors d'un `lw`  
positionner `ad` dans un état, mettre à jour `rd` dans le suivant

## Mise en œuvre du bus de communication

### Bus pour accès différents composants : principes

#### Écriture combinatoire :

- ▶ processeur positionne  $\text{mem\_addr}/\text{mem\_dataout}/\text{mem\_we}=1/\text{mem\_ce}=1$
- ▶ bus décode adresses pour calcul  $\text{bus\_ce}(i)$  et  $\text{bus\_we}(i)$  (mutuellement exclusifs)
- ▶  $\text{mem\_dataout}$  échantillonné par composant avec  $\text{bus\_ce}(i) = 1$  et  $\text{bus\_we}(i) = 1$  sur  $\text{clk} \uparrow$

#### Lecture séquentielle :

- ▶ processeur positionne  $\text{mem\_addr}/\text{mem\_we}=0/\text{mem\_ce}=1$
- ▶ sur  $\text{clk} \uparrow$ , composants produisent  $\text{bus\_datai}(i)$
- ▶ bus utilise  $\text{ce}(i)$  du cycle *précédent* pour choisir quel signal produire sur  $\text{mem\_datain}$

## Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Architecture système
- 3 **Processeur**
- 4 Fournitures initiales et objectifs
- 5 VHDL
- 6 Description structurelle
- 7 Description comportementale
- 8 Résumé

## Processeur

Rappel des caractéristiques globales de l'architecture rv32i :

- ▶ bus de données et d'adresse sur 32 bits
- ▶ taille de l'instruction : 32 bits
- ▶ ISA 3-adresses
- ▶ 32 registres opérandes des instructions, notés x0 à x31
  - ▶ registres x1 à x31 : usage général
  - ▶ registre x0 : vaut toujours 0
- ▶ registre pc : adresse de l'instruction suivante
- ▶ registre ir : instruction en cours d'exécution
- ▶ registre ad : adresse effective lors d'un accès mémoire

## Rappel des formats


### Où récupérer l'information dans l'instruction

- ▶ *registre*
  - 5 bits dans l'instruction, 1, 2 ou 3 fois, pour désigner un registre
- ▶ *immédiat*
  - 5 bits dans l'instruction, pour les décalages
  - 12 bits dans l'instruction, différentes interprétations possibles
  - 20 bits dans l'instruction, pour les sauts inconditionnels
- ▶ *indirect registre + déplacement*
  - 5 bits pour identifier le registre  $x_i$  plus 12 bits pour la constante
  - accès mémoire et sauts indirects
- ▶ *relatif à pc*
  - 12 bits pour les branchements conditionnels
  - 20 bits pour les sauts absolus

## Détail de l'encodage des instructions

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0				
funct7				rs2			rs1		funct3		rd			opcode		R		
imm[11:0]						rs1		funct3		rd			opcode		I			
imm[11:5]				rs2			rs1		funct3		imm[4:0]			opcode		S		
imm[12]		imm[10:5]			rs2			rs1		funct3		imm[4:1]		imm[11]		opcode		B
imm[31:12]										rd			opcode			U		
imm[20]		imm[10:1]				imm[11]		imm[19:12]			rd			opcode			J	

# Processeur

 

Debug minimal :


x31 toujours visible sur les LEDs

Sélection d'un quartet parmi 8 grâce aux interrupteurs

int <sub>2</sub>	int <sub>1</sub>	int <sub>0</sub>	LED <sub>3...0</sub>
0	0	0	pout <sub>3...0</sub>
0	0	1	pout <sub>7...4</sub>
0	1	0	pout <sub>11...8</sub>
0	1	1	pout <sub>15...12</sub>
1	0	0	pout <sub>19...16</sub>
1	0	1	pout <sub>23...20</sub>
1	1	0	pout <sub>27...24</sub>
1	1	1	pout <sub>31...28</sub>

# Processeur


## Partie opérative

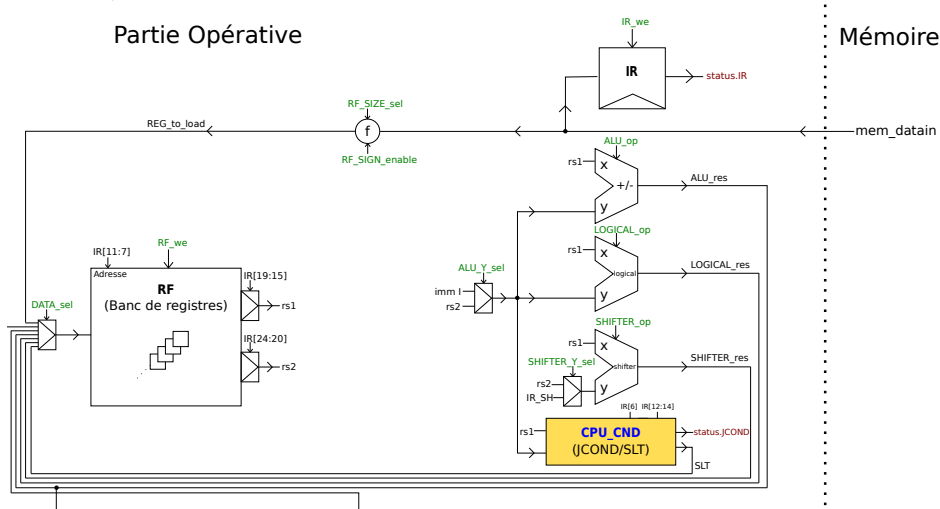



# Processeur

## Partie opérative

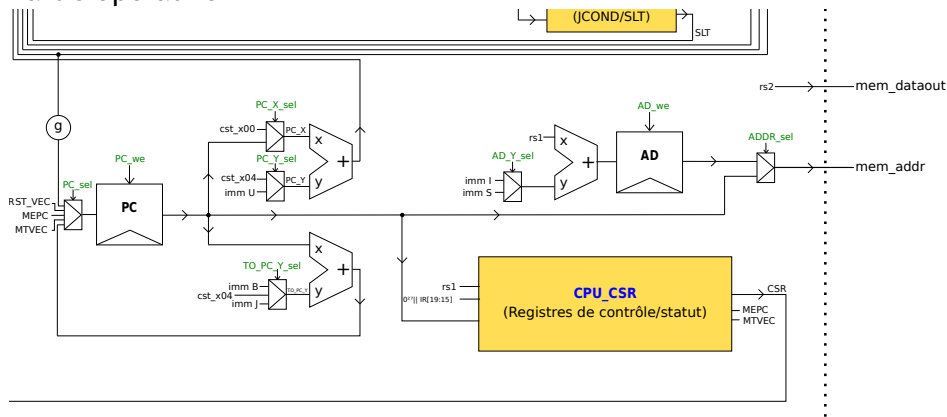

f

La fonction f prend mem\_datain, RF\_SIZE\_sel et RF\_SIGN\_enable en entrée et renvoie mem\_datain correspondant à la taille RF\_SIZE\_sel et étendue de signe suivant la valeur de RF\_SIGN\_enable

g

La fonction g met à 0 le bit 0

Signaux provenant de la PC

Signaux de la PO restant dans la PO et permettant de supprimer des câbles et ainsi alléger le dessin


Signaux de la PO a vers la PC

Signaux de la PO restant dans la PO et permettant de supprimer des câbles et ainsi alléger le dessin

Signaux de la PO a vers la PC

# Processeur

## Partie contrôle

 

États	Opérations
<b>INIT</b>	$pc \leftarrow 0x1000$
<b>PREFETCH</b>	$mem\_addr \leftarrow pc$ émission de $pc$ sur le bus d'adresse
<b>FETCH</b>	$ir \leftarrow mem\_data_{in}$ réception $ir$ sur bus données
<b>DECODE</b>	$pc \leftarrow pc + 4^1$ décodage de $ir$
<b>LUI</b>	$rd \leftarrow ir_{31...12}    0^{12}$ , $mem\_addr \leftarrow pc$ émission de $pc$ sur le bus d'adresse

1.  $pc$  n'est pas toujours incrémenté dans l'état **DECODE**

## Note

1 état entre positionnement  $pc$  et reception  $ir$   
exemple états **PREFETCH** et **LUI**

## Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Architecture système
- 3 Processeur
- 4 Fournitures initiales et objectifs**
- 5 VHDL
- 6 Description structurelle
- 7 Description comportementale
- 8 Résumé

## Fournitures initiales

### Partie contrôle : automate d'états

- ▶ interface complètement spécifiée
- ▶ registre d'état
- ▶ squelette fonction transition et fonction génération

### Partie opérative : interconnexion d'unités fonctionnelles

- ▶ interface complètement spécifiée
- ▶ comportement complètement spécifié, et majoritairement fourni
- ▶ sauf : calcul des conditions de saut et interruptions

### Outils disponibles

- ▶ outils de développement croisés pour RISC-V : `asm`, `cc`, `ld`, `objdump`, ...
- ▶ base de tests profs (activé lors des `git push`) :  
validation du comportement des instructions  
évaluation de la qualité de vos propres tests

## Objectifs en terme d'instructions

Séance	Instruction typique	Famille
1	États : <b>FETCH, DECODE,...</b> Inst. : lui, addi Programme : Afficher valeur sur LEDs	
2	add, sll  addi, slli  auipc Programme : Compteur sur LEDs Chenillard minimaliste sur LEDs	sub, or, and, xor, srl, sra andi, ori, xori, srli, srai
3	j al beq Programme : Chenillard à motif (rotation) Multiplication Egyptienne	j alr bne, blt, bltu, ble, bleu
4	lw, sw slt Système : HDMI Programme : tracé de droite "Bresenham"	sltu, slti, sltiu
5	PO : interruption 1 source mret Programme : démonstration d'interruption Jackpot : jouer à <i>space invaders</i>	

Partie contrôle :

« Factorisez » si possible les états de l'automate

- ▶ lw et sw doivent toutes deux calculer une adresse effective
- ▶ de nombreuses instructions utilisant l'ALU peuvent être factorisées

Partie opérative :

- ▶ ajout du calcul des conditions
- ▶ ajout du support des interruptions

# Objectifs

## Méthode

- 1 En premier lieu
  - ▶ lire le cahier des charges complètement une première fois
- 2 Ensuite
  - ▶ faire les étapes dans l'ordre imposé
  - ▶ choisir quelques extensions en fonction de vos objectifs et vitesse de progression

## Vérification et suivi

- 1 développer des tests unitaires :  
vérifier implantation de chaque instruction vs la spécification
- 2 outil de validation web fourni permet de voir votre progression  
ce n'est pas un outil de test!

# Et voilà!



## Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Architecture système
- 3 Processeur
- 4 Fournitures initiales et objectifs
- 5 VHDL**
- 6 Description structurelle
- 7 Description comportementale
- 8 Résumé



# VHDL

VHDL : VHDL is a Hardware Description Language

## Descriptions synthétisables

- ▶ structurelles
- ▶ comportementales
  - ▶ flot de données
  - ▶ séquentielles

Certaines « tournures » peuvent ne pas être réalisables en matériel!


## Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Architecture système
- 3 Processeur
- 4 Fournitures initiales et objectifs
- 5 VHDL
- 6 Description structurelle**
- 7 Description comportementale
- 8 Résumé
 
## Description structurelle

De base : Déjà vue moult fois

```
entity BOX is
  port(A, B, C : in    std_logic;
        D      : out   std_logic);
end BOX;
architecture STRUCTURAL of BOX is
  signal S1 : std_logic;
  component XOR2
    port(I0, I1 : in    std_logic;
          O      : out   std_logic);
  end component;
  component AND2
    port(I0, I1 : in    std_logic;
          O      : out   std_logic);
  end component;
begin
  BLOC1 : XOR2
    port map(B, A, S1);
  BLOC2 : AND2
    port map(I0=>C, I1=>S1, O=>D);
end STRUCTURAL;
```



Ou plus aisément :

$D \leq C \text{ and } (A \text{ xor } B);$

## Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Architecture système
- 3 Processeur
- 4 Fournitures initiales et objectifs
- 5 VHDL
- 6 Description structurelle
- 7 Description comportementale
- 8 Résumé

## Description comportementale

Exprime un comportement séquentiel ou concurrent

### Séquentiel

- ▶ processus, avec liste de sensibilité  
`process(i0, i1, sel) ...`
- ▶ instructions similaires à celles d'Ada :
  - ▶ instructions conditionnelles : `if`, `case`
  - ▶ boucles : `loop`, `for`, `while`
- ▶ variables internes au processus  
`x := y`; affecte *immédiatement* `y` dans `x`

### Concurrent

- ▶ affectations hors de tout processus :  
`a <= b xor c`;
- ▶ instructions spécifiques :
  - ▶ sélection combinatoire : `with ... select ..., when ... else ...`

## Description comportementale

### Attention!

Production de matériel lors de la synthèse

- ▶ ifs produisent des multiplexeurs, cases produisent des décodeurs, ...
- ▶ loop, for, while produisent autant d'éléments que d'itérations de boucles, ...  
Si cœur de boucles complexes, alors beaucoup de matériel

## Description comportementale


### Notion fondamentale : l'assignation notée <=

Assignation dite *postée*

<= prend effet lorsque tous les membres de droite ont été évalués

a <= b; b <= a échantillent les contenus de a et b

Temps de l'évaluation =  $\Delta$ -cycle

 

D <= C and (A xor B);

peut s'écrire

X <= A xor B;

D <= C and X;

ou encore

D <= C and X;

X <= A xor B;

Assignation ré-évaluée si événement sur membre de droite

=> Comportement idem portes logiques

## Description comportementale

### Notion fondamentale : liste de sensibilité

`process(a, b, c, d, ...):`

process ré-évalué si événement sur signal de la liste de sensibilité

Tous signaux lus dans le process

⇒ processus combinatoire, typique pour fonction de transition/génération de FSM

```
process(CUR_STATE, A, B, C, D)
begin
  case CUR_STATE is
    when S0 => if A ... then
      NXT_STATE <= S1
    else
      NXT_STATE <= S2
    end if;
    when S1 => ...
  end case;
end process;
```

Quelques signaux lus dans le process

⇒ processus mémorisant

```
entity DFF is ... end DFF;
architecture SEQ of dff is
begin
  process(ck)
  begin
    if rising_edge(ck) then
      q <= d
    end if;
  end process;
end SEQ;
```



## Exemple : MUX 1 parmi 4

### Séquentiel

```
architecture SEQ of MUX is
begin
process(I0, I1, I2, I3, SEL)
begin
  case SEL is
    when 0 => O <= I0;
    when 1 => O <= I1;
    when 2 => O <= I2;
    when others =>
      O <= I3;
  end case;
end process;
end SEQ;
```

### Concurrent

```
architecture CUR of MUX is
begin
with SEL select
  O <= I0 when 0,
    I1 when 1,
    I2 when 2,
    I3 when others;
end CUR;
```

Note : affectation concurrente  $\equiv$  process avec membres de droite dans liste de sensibilité et affectant membre de gauche

## Autres éléments mémorisants

### Reset synchrone

```
entity DFF is ... end DFF;
architecture SEQ of dff is
begin
    process(ck)
    begin
        if rising_edge(ck) then
            if reset = '1' then
                q <= '0';
            else
                q <= d
            end if;
        end process;
    end SEQ;
```

### Reset asynchrone, à éviter

```
entity DFF is ... end DFF;
architecture SEQ of dff is
begin
    process(ck, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            q <= '0';
        elsif rising_edge(ck) then
            q <= d
        end if;
    end process;
end SEQ;
```

### Attention!

Vérifiez que les affectations de q sont *toutes* conditionnées par le même front d'horloge, sinon *latches* => pas bon!

## Types et attributs

### Définition de types dérivés

```
subtype w32 is std_logic_vector(31 downto 0);  
type w32_vec is array (natural range <>) of w32;
```

### Définition de types énumérés

```
type STATE_TYPE is ( INIT,    -- 00  
                    FETCH,   -- 01  
                    DEDCODE -- 10  
);
```

# Types et attributs

## Définition d'agrégats

```
type PO_status is record
    IR      : w32;
    JCOND   : boolean;
    -- Compléter pour les interruptions :
    IT      : boolean;
end record;
```

Typiquement utilisé pour simplifier l'écriture des connexions

```
entity CPU_PO is
    port (
        ....
        status : out PO_status;
        ....
    )
entity CPU_PC is
    port (
        ....
        status : in  PO_status;
        ....
    )
```

## Types et attributs

Attributs : chaque élément connaît des choses sur lui-même (introspection)

```
subtype TRIBYTE is std_logic_vector(23 downto 0);
type VIDEO_MEM is array(positive range <>, positive range <>) of TRIBYTE;
variable SCREEN : VIDEO_MEM(1 to 640, 1 to 480);
variable PIXEL  : TRIBYTE;
...
    PIXEL <= VIDEO_MEM(I, J);
```

PIXEL'length	: 24	SCREEN'range(1)	: 1 to 640
PIXEL'left	: 23	SCREEN'range(2)	: 1 to 480
PIXEL'right	: 0	SCREEN'right(1)	: 640
PIXEL'range	: 23 downto 0	SCREEN'left(2)	: 1

# Fonctions

## Fonctions : intégrées *lors de la synthèse*

### Définition

```
function is_br_or_auihc(ir : w32)
  return boolean is
begin
  if ir(6 downto 0) = "...." or ir(6 downto 0) = "...." then
    return true;
  else
    return false;
  end if;
end function is_br_or_auihc;
```

### Utilisation

```
case S_Decode :
  if is_br_or_auihc(ir) = false then
    -- pc <- pc+4
  end if;
  ...
```

## Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Architecture système
- 3 Processeur
- 4 Fournitures initiales et objectifs
- 5 VHDL
- 6 Description structurelle
- 7 Description comportementale
- 8 Résumé

## Résumé

### Langage spécifique

- ▶ à la production de matériel
- ▶ avec une sémantique du temps
- ▶ simulable
- ▶ synthétisable (sous ensemble que nous utiliserons)